

# Universidade Federal do Rio de Janeiro



Universidade Federal  
do Rio de Janeiro  
Escola Politécnica

## Unidade Lógico Aritmética

### Relatório 1

Alunos	Gabriel Henrique Braga Lisboa Martina Marques Jardim
Professor	João Baptista de Oliveira e Souza Filho
Turma	EL1
Horário	Sex 13:00-15:00

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2023

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Descrição da Implementação</b>	<b>1</b>
2.1	Módulo maq_estados . . . . .	1
2.2	Módulo divisor_freq . . . . .	5
2.3	Unidade Lógico Aritmética . . . . .	6
2.3.1	Módulo MUX . . . . .	6
2.3.2	AND . . . . .	7
2.3.3	OR . . . . .	7
2.3.4	NOT . . . . .	7
2.3.5	XOR . . . . .	7
2.3.6	Somador . . . . .	7
2.3.7	Subtrator . . . . .	8
2.3.8	Multiplicador . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Resultados</b>	<b>10</b>
3.1	AND . . . . .	11
3.2	OR . . . . .	11
3.3	NOT . . . . .	11
3.4	XOR . . . . .	12
3.5	Soma com carry out . . . . .	12
3.6	Subtração . . . . .	12
3.7	Multiplicação . . . . .	13
3.8	Teste do dispositivo na placa . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Conclusões</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Apêndice</b>	<b>16</b>

# 1 Introdução

O presente relatório apresenta o desenvolvimento de uma Unidade Lógico-Aritmética em FPGA, em uma placa Xilinx Spartan. Foi utilizada a linguagem de programação VHDL, a qual é uma linguagem não sequencial criada especificamente para desenvolver circuitos integrados.

A unidade lógico-aritmética consiste em um circuito integrado o qual permite que o usuário, através das entradas disponíveis na placa, insira dois vetores binários diferentes e possa escolher uma operação lógica ou aritmética a ser feita com os vetores inserido, bem como ver os resultados obtidos. Os vetores inseridos pelo usuário e os resultados são representados visualmente por LEDs disponíveis na placa.

Em particular, a unidade lógico-aritmética implementada permite que o usuário insira, primeiramente, o primeiro número binário, seguido do segundo vetor binário, seguido da operação escolhida. A indicação de qual vetor deve ser inserido é dada pelos LEDs à esquerda da sequência de LEDs da placa. Após os vetores serem inseridos, os LEDs à direita exibem os vetores inseridos pelo usuário, seguidos dos resultados das operações feitas com os vetores, com o primeiro resultado mostrado sendo aquele referente à operação escolhida. Cada informação é exibida pelos LEDs durante dois segundos.

Nesse sentido, a implementação da unidade lógico-aritmética exige a presença de uma máquina de estados, a fim de exibir ciclicamente as informações. Além disso, também se fez necessário usar um divisor de frequência, para garantir a exibição dos dados durante dois segundos, e realizar diferentes operações lógicas e aritméticas com números binários de forma eficiente. O desenvolvimento das estruturas supracitadas é explicitado nas seções a seguir.

## 2 Descrição da Implementação

Todas as figuras referenciadas nesta seção se encontram no Apêndice deste relatório (seção 5 - página 16).

### 2.1 Módulo `maq_estados`

O módulo `maq_estados` é o vetor principal da implementação, contendo a máquina de estados, e conectando-a aos demais módulos, sendo esses os

relacionados as operações lógicas e aritméticas e ao divisor de frequência.

O módulo `maq_estados` recebe como entrada um clock de 50 MHz, um vetor de quatro posições (vetor), do tipo `STD_LOGIC_VECTOR`, três entradas de botões (`botaoA`, `botaoB`, `botaoS`) e um botão de reset (`reset`), do tipo `STD_LOGIC`. A entrada que aceita o clock será repassada para o divisor de frequência. A entrada vetor receberá os três vetores binários que o usuário irá inserir, sendo um desses o vetor que selecionará a operação a ser feita primeiramente, e os outros dois os vetores binários com os quais serão feitas as operações. Destaca-se que o vetor referente a operação possui quatro elementos, porém o bit mais significativo tem que ser obrigatoriamente igual a 0, ao passo que os outros vetores possuem quatro elementos livres em relação ao valor. A entrada `botaoA` registra o primeiro vetor inserido, da mesma forma que `botaoB` registra o segundo vetor inserido e `botaoS` registra a operação escolhida. O botão de reset é usado para fazer a máquina de estados retornar ao estado inicial.

Este módulo possui quatro saídas do tipo `STD_LOGIC` (`led_A`, `led_B`, `led_S`, `Cout`), usadas para acender os LEDs à esquerda, em que as três primeiras sinalizam qual é o vetor evidenciado pelos LEDs à direita, e a última serve como a flag de carry out/overflow para as operações aritméticas.

Por sua vez, o vetor evidenciado pelos LEDs à direita é representado pela saída `display_leds`, do tipo `STD_LOGIC_VECTOR`. Tais entradas e saídas estão representadas na imagem Fig. 1 no Apêndice. Destaca-se que a entrada `Cin`, apesar de presente, não foi utilizada.

Este módulo possui dois componentes, MUX e `divisor_freq`. Sucintamente, o módulo MUX é responsável por fazer as operações lógicas e aritméticas com os vetores de quatro bits inseridos. O módulo `divisor_freq` é um divisor de frequência, o qual recebe o clock de frequência 50 MHz e retorna um clock com período de dois segundos. O funcionamento particular de cada um desses módulos será explicitado nas seções adiante.

A máquina de estados possui 24 estados. Tal solução foi vista como a ideal pois, em razão de a linguagem VHDL ser paralela, torna-se inviável criar diferentes estados de forma sequencial, sendo necessário criar um estado para cada situação que deve ser observada nos LEDs.

Primeiramente, é definido um novo tipo de variável, o tipo estado, que será usado para definir os diferentes estados. Definir este novo tipo é necessário

pois os estados são sinais que não recebem valores numéricos, logo, não se adequam aos tipos previamente definidos pela linguagem VHDL. Existem 24 possibilidades de dados para um sinal deste novo tipo, logo, existem 24 estados possíveis.

Os sinais utilizados para os estados na máquina são `estadoAtual` e `estadoAux`, os quais são do tipo estado e tem o valor inicial de E0, o qual é considerado o estado inicial da máquina. Em seguida, é definido o sinal `clk_2seg`, do tipo STD\_LOGIC, o qual atua como o clock da máquina de estados.

Além disso, são definidos os dois vetores que serão utilizados nas operações, bem como o vetor de seleção das operações como sendo do tipo STD\_LOGIC\_VECTOR. Por fim, são definidos oito vetores diferentes para o resultado de cada operação e um vetor de 7 posições para representar o carry-out de cada operação. Destaca-se que somente duas operações efetivamente possuem carry-out, mas escolheu-se essa estrutura vetorial para que se evitasse criar muitas variáveis

O primeiro procedimento realizado é ligar o divisor de frequência à máquina e obter um clock com o período de dois segundos. Isso é feito através de um port map com o componente `divisor_freq`, o qual recebe como entrada o clock de 50 MHz e retorna o clock com a frequência desejada, sendo esse aplicado em todo o restante da máquina. Logo depois, são definidos os resultados de todas as operações feitas pela ULA, através do componente MUX. Tais resultados serão consultados pela máquina de estados. Ver a imagem Fig.3 em anexo.

Após as definições acima, realiza-se a aplicação do módulo `divisor_freq` na máquina de estados. A cada pulso do clock resultante do divisor de frequência, o sinal `estadoAtual` recebe o valor armazenado pelo sinal `estadoAux`. Este processo realiza, em essência, uma mudança de estados. Ver a imagem Fig.3 em anexo.

O próximo processo define o que é feito em cada estado. Nesse sentido, ele recebe os vetores inseridos pelo usuário, as entradas de cada botão, as variáveis `estadoAtual` e `estadoAux`, os resultados de cada operação feita pela ULA, o vetor de carry-out e a seleção da operação.

O processo inicia-se verificando se é necessário voltar ao estado inicial E0, observando se a entrada reset está acionada. Em caso afirmativo, a variável estadoAux é definida como sendo E0 e os LEDs da direita da placa são apagados. Tais mudanças são implementadas no próximo pulso de clock. Em caso negativo, a máquina de estados inicia a coleta de dados.

Através da aplicação de uma estrutura case...when, verifica-se o valor da variável EstadoAtual, ou seja, observa-se em qual estado a máquina está. Os três primeiros estados coletam os dados necessários para realizar as operações. O primeiro estado (E0) coleta o primeiro vetor inserido e acende o primeiro LED à esquerda. Quando este LED estiver aceso, o vetor sendo coletado ou mostrado é o primeiro inserido. O vetor coletado é atribuído ao sinal A. As condicionais neste estado garantem que o segundo estado (E1) só é acessado após o primeiro botão ser apertado.

O segundo estado (E1) recolhe o segundo vetor de bits. Tem um funcionamento similar ao estado anterior (E0), acendendo o segundo LED à esquerda e passando ao estado seguinte somente se o segundo botão for apertado. O segundo vetor é atribuído ao sinal B. Essa dinâmica é vista em Fig. 4.

O terceiro estado (E2) recebe a operação escolhida pelo usuário. Neste estado, o terceiro LED à esquerda é aceso, indicando tratar-se do vetor seleção de operação. Este LED é aceso quando a operação selecionada será memorizada ou quando o resultado de uma operação é exibido. Após o botão referente ao input de operação ser apertado e a informação inserida ser armazenada na variável selecao, essa é analisada em uma série de condicionais, as quais verificam seu valor e assim, determinam qual é o próximo estado a ser acessado pela máquina.

Após o estadoAux assumir o valor do próximo estado a ser acessado, inicia-se uma dinâmica cíclica. O primeiro estado acessado nessa dinâmica simplesmente modifica os LEDs da placa. O primeiro vetor inserido é mostrado novamente nos quatro LEDs à direita e o primeiro LED à esquerda é aceso. O estadoAux passa a ser o estado seguinte. Após dois segundos, o estadoAtual assume o valor armazenado em estadoAux e o segundo vetor inserido é mostrado nos LEDs à direita e o segundo LED à esquerda é aceso. Novamente, estadoAux assume o valor do estado seguinte. Após dois segundos novamente, o estadoAtual assume o valor armazenado em estadoAux e o resultado da operação escolhida pelo usuário é evidenciado nos LEDs à direita e o terceiro LED à esquerda é aceso. Essa dinâmica é mostrada na Fig.6.

Após o resultado da operação escolhida ser mostrado, a máquina de estado mostra novamente o primeiro vetor inserido, em seguida o segundo vetor inserido e por fim o resultado da operação seguinte. Esta lógica será repetida infinitamente, de modo a mostrar os resultados de todas as operações da ULA, até o usuário apertar o botão de reset.

Destacam-se as operações de soma e subtração. Essas operações podem acender um LED além dos quatro usados para evidenciar os resultados. Esse LED, o qual fica a esquerda dos quatro usados normalmente, mostra se ocorre carry-out na operação de soma e overflow na operação de subtração.

A dinâmica cíclica entre os estados é evidenciada nas figuras Fig. 4 a Fig. 11 em Anexo.

## 2.2 Módulo divisor\_freq

Este módulo tem como objetivo principal criar um clock com período de dois segundos a partir do clock padrão de frequência 50 MHz da placa utilizada. Conforme foi visto na seção anterior, este é o clock utilizado pela máquina de estados para realizar a mudança de estados e a exibição dos vetores. Seu código de implementação está na imagem Fig. 12 em Anexo.

Esse módulo recebe como entrada o clock de 50 MHz. O sinal de reset é utilizado apenas nas simulações e portanto está comentado no código. A única saída desse módulo é o novo clock, do tipo STD\_LOGIC, uma vez que ele só pode assumir os valores de 0 ou 1. No início da arquitetura, são definidos dois sinais: temporal, que recolherá o valor do novo clock, e contador, que contará os pulsos do clock recebido como argumento. O sinal contador assume valores de 0 a 49999999, sendo o valor máximo igual a quantidade de pulsos (oscilações) em um segundo.

Após a definição dessas variáveis, um novo processo é iniciado. Inicialmente, verifica-se se o clock de 50 MHz está em rising edge, ou seja, se está prestes a passar do valor 0 ao valor 1. Na simulação, há antes uma estrutura condicional que é ativada caso o reset esteja em nível '1', para que as variáveis *"temporal"* e *"contador"* sejam zeradas.

Se o clock estiver na situação descrita anteriormente, realiza-se duas condicionais. Na primeira, se o contador estiver no valor igual a 49999999, o valor de temporal é invertido. Isso garante que o semi-período do novo clock

é um segundo, ou seja, que cada temporal fica um segundo em zero e um segundo em um. Além disso, nesta condição, o contador é redefinido para zero, a fim de reiniciar a contagem de um segundo. A segunda condicional é satisfeita se o contador tiver um valor diferente de 49999999. Isso significa que ainda não se passou um segundo. Assim, o contador é acrescido de um e temporal não é modificado.

Após essas verificações, o processo se encerra e o sinal de saída é redefinido para o valor armazenado em temporal.

## 2.3 Unidade Lógico Aritmética

### 2.3.1 Módulo MUX

Neste módulo, ocorre a seleção das possíveis operações lógicas ou aritméticas designadas pelo vetor de seleção ("*selecao*"), semelhante ao funcionamento de um multiplexador. O vetor de seleção possui 3 bits, portanto pode assumir 8 valores distintos, cada um correspondendo à uma operação diferente. Porém, como a ULA implementada possui apenas 7 operações, o valor "111" não será utilizado.

- 000: AND
- 001: OR
- 010: NOT
- 011: XOR
- 100: SOMA
- 101: SUBTRAÇÃO
- 110: MULTIPLICAÇÃO

Esse módulo recebe do Vetor\_Fixo as entradas "*selecao*", A, B, Cin e tem como saídas o vetor "*saida*" e Cout (Figura 17)

O módulo MUX chama os módulos responsáveis por cada operação da ULA com os valores de A e B passados pelo módulo Vetor\_Fixo e armazena as saídas nos sinais declarados (Figuras 19 e 20). Os sinais d1, d2, d3, d4, d5, d7 e d9 são vetores de 4 bits e armazenam os resultados das operações. Os sinais d6, d8 e d10 são do tipo STD\_LOGIC e armazenam as flags de carry das operações aritméticas.



Todos esses sinais se encontram presentes na lista de sensibilidade do processo P1 (Figura 21) composto de uma estrutura condicional que irá selecionar a saída do módulo MUX de acordo com o valor do vetor "*selecao*". Para cada valor de "*selecao*", há um if/elsif que será acionado, relacionando os resultados e flags das operações com as saídas de MUX.

### 2.3.2 AND

Em razão de a linguagem VHDL ser própria para a descrição de hardware, ele possui uma sintaxe própria para operações lógicas. Nesse sentido, a implementação da operação lógica AND é bastante simples, consistindo apenas da execução do comando AND. Ver Fig. 13.

### 2.3.3 OR

De maneira análoga à operação AND, a implementação da operação OR também é feita utilizando-se da execução do comando OR em VHDL. Ver Fig. 14.

### 2.3.4 NOT

Novamente, esta implementação exige somente um comando próprio da linguagem VHDL, que inverte os vetores de entrada. Por ser uma operação feita somente com um vetor, escolheu-se que seria feito com o primeiro vetor inserido pelo usuário, o vetor A. Ver Fig. 15.

### 2.3.5 XOR

Também usa-se somente um comando de VHDL que realiza a operação XOR entre os vetores. Ver Fig. 16.

### 2.3.6 Somador

Os módulos BLOCO\_SOMADOR e SOMA\_ULA constituem o somador da ULA. Como a soma é feita entre dois vetores de 4 bits, o código implementado segue a lógica da concatenação de 4 somadores de 1 bit.

O módulo SOMA\_ULA (Figura 22) funciona como um somador de 1 bit, com as entradas A, B e Cin. A e B são os bits a serem somados, e Cin atua como o carry in do somador. A saída "*soma*" corresponde ao resultado de  $A + B$ , e Cout ao flag de carry out do somador. Todas as entradas e saídas desse módulo são do tipo STD\_LOGIC.

O módulo BLOCO\_SOMADOR (figura 23) recebe como entrada dois vetores de 4 bits A e B e Cin (carry in). As saídas são o vetor de 4 bits "*soma*" e a flag de carry out, Cout. Na implementação desse módulo, SOMA\_ULA é chamado 4 vezes, cada uma delas representando um somador de 1 bit concatenados entre si. Foi criado um sinal "*c*" do tipo STD\_LOGIC\_VECTOR com 4 bits. Cada bit desse vetor funciona ao mesmo tempo como carry out de uma instância da SOMA\_ULA e carry in da próxima instância, propagando o carry por todo o bloco somador. O resultado de cada chamada do módulo SOMA\_ULA é associado a um bit do resultado final da soma de 4 bits, armazenada pelo vetor "*soma*" do módulo BLOCO\_SOMADOR.

### 2.3.7 Subtrator

O módulo SUBTRATOR é responsável pela operação de subtração da ULA. Neste caso, a operação realizada é  $B - A$ , e não  $A - B$ . Para realizar a subtração, o vetor A é convertido para o sistema complemento de 2, e depois é realizada uma soma entre B e o complemento de 2 de A.

Como mostrado na figura 24, esse módulo possui duas entradas A e B do tipo STD\_LOGIC\_VECTOR, com 4 bits cada. A saída "*resultado*" é um vetor de 4 bits que corresponde ao resultado da operação  $B - A$  e a saída "*overflow*" corresponde ao flag que indica se houve overflow ou não, já que estamos utilizando o sistema de complemento de 2 para realizar essa operação. Foram criados 5 sinais para a implementação deste módulo:

- iA : do tipo STD\_LOGIC\_VECTOR, representa o inverso do vetor A.
- C2A: do tipo STD\_LOGIC\_VECTOR, representa o complemento de 2 do vetor A.
- saida: do tipo STD\_LOGIC\_VECTOR, representa o resultado final da operação  $B - A$ .
- carryOut1, carryOut2: do tipo STD\_LOGIC, correspondem aos flags de carry out dos somadores.

Primeiramente, o SUBTRATOR converte o vetor A para complemento de 2. O módulo NOT\_ULA é chamado para inverter A, que em seguida é somado com o vetor "0001" no BLOCO\_SOMADOR. O vetor C2A, associado ao resultado do BLOCO\_SOMADOR, corresponde ao complemento de 2 do vetor A. Em seguida, o módulo BLOCO\_SOMADOR é chamado novamente, dessa vez para somar C2A com o vetor B. Como não há carry in neste caso,

ambos os valores de Cin das chamadas do BLOCO\_SOMADOR estão em nível 0. Por último, para verificar a ocorrência de overflow, é iniciado um processo com uma estrutura condicional. Se o bit mais significativo de C2A e B forem iguais, e o resultado da soma entre eles for diferente desses dois bits, significa que houve overflow, então essa flag é colocado em nível 1. Caso contrário, overflow é igual a 0. Ao terminar o processo, o vetor "saida" é associado ao vetor "resultado" que irá indicar o resultado da subtração  $B - A$ .

### 2.3.8 Multiplicador

O multiplicador de vetores binários deste projeto apenas exhibe os quatro bits menos significativos, tendo em vista que isso foi o exigido no roteiro do projeto. O multiplicador recebe os dois vetores inseridos pelo usuário e devolve somente os quatro bits menos significativos do resultado da multiplicação. A multiplicação deve ser feita de forma paralela, tendo em vista que VHDL não é uma linguagem sequencial. No início da arquitetura, são definidos quatro vetores de quatro bits, os quais representam os resultados intermediários da multiplicação (vetor1, vetor2, vetor3, vetor4). Além disso, também são definidos os vetores intermediários para a soma e o vetor do resultado final (soma1, soma2, resultado).

Neste módulo, são chamados dois componentes: BLOCO SOMADOR, o qual realiza a soma de vetores de 4 bits, e SOMA\_ULA, o qual realiza somas bit a bit. Apenas o primeiro módulo é utilizado. Após isso, inicia-se um novo processo, onde são feitas diversas comparações e formações de novos vetores.

A primeira comparação é feita utilizando o segundo vetor inserido (chamado de B). Caso o bit menos significativo desse vetor seja igual a zero, o primeiro vetor intermediário, chamado vetor1, é um vetor nulo de quatro bits. Caso contrário, vetor1 será igual ao primeiro vetor de entrada. As próximas comparações definem os outros vetores intermediários da multiplicação de forma a obterem o deslocamento necessário para encontrar o resultado final correto.

Na comparação seguinte, observa-se segundo bit menos significativo do vetor B: se este for zero, vetor2 será nulo. Se for 1, vetor2 será construído a partir de uma concatenação entre zero e os três bits menos significativos de A, de forma que zero seja o bit menos significativo de vetor2. O zero na posição do bit menos significativo representa o deslocamento feito durante

a operação de multiplicação. Essa lógica é aplicada para a construção dos demais vetores, de forma que vetor3 tenha zeros como seus dois bits menos significativos e vetor4 tenha seus três últimos bits como sendo iguais a zero. Reforça-se que os vetores serão construídos assim se o bit de vetor B em análise seja igual a um.

Após a formação dos vetores intermediários da multiplicação, são feitas três somas vetoriais, utilizando o módulo BLOCO\_SOMADOR. Na primeira soma, são somados vetor1 e vetor2 e na segunda soma, são somados vetor3 e vetor4. Por fim, a soma final é feita com os resultados das somas anteriores. O vetor "*resultado*" é equivalente ao resultado da soma final e é também o resultado da multiplicação, dado pelo vetor "*saidaMult*". As flags de carry out oriundas das chamadas do módulo BLOCO\_SOMADOR não são importantes nesse caso, visto que estamos mostrando apenas os 4 bits menos significativos do resultado da multiplicação. Implementação visível nas imagens 26 a 28.

### 3 Resultados

**Para exemplificação da prática, no final desta seção estão dispostas fotos da placa Xilinx Spartan 3AN durante a execução do projeto.**

Para facilitar o funcionamento da VHDL Testbench, as seguintes simulações foram feitas utilizando apenas os módulos associados à ULA, sem a utilização da máquina de estados. O clock que aparece nessas simulações foi inserido apenas para possibilitar a simulação, não tendo nenhuma influência no resultado final, visto que a máquina de estados está excluída desta Testbench. Como decidimos não utilizar o carry in na versão final do projeto, para todas as simulações a entrada Cin estará em nível 0.

O vetor de 3 bits "*selecao*" indica qual a operacao que deve ser feita pela ULA. Como foram implementadas 7 operações, os valores utilizados para esse vetor variam de "000" até "110". O vetor de 4 bits "*saida*" indica o resultado da operação escolhida entre os operandos A e B.

Para todas as operações, os seguintes valores para os operandos A e B foram utilizados:

- $A = 1100$
- $B = 0101$

### 3.1 AND

 


Figura 3.1: Diagrama de formas de onda representando a operação AND.

Para o vetor "selecao" em nível "000", a operação AND é realizada pela ULA. O resultado esperado para  $A \cdot B$  com os valores utilizados é igual a "0100", que é compatível com o resultado encontrado para o vetor "saida" na simulação. Repare que a saída "cout", que corresponde ao flag de carry out da ULA está com valor indeterminado, pois não há flag de carry para nenhuma das operações lógicas.

### 3.2 OR



Figura 3.2: Diagrama de formas de onda representando a operação OR.

Modificando o valor do vetor "selecao" para "001", será realizada a operação OR. Como  $A \text{ or } B = 1101$ , percebe-se que a simulação obteve o resultado esperado.

### 3.3 NOT



Figura 3.3: Diagrama de formas de onda representando a operação NOT.

O valor do vetor "selecao" agora é "010". Como a operação NOT necessita apenas de um operando, o vetor B é desconsiderado nesse caso. Para *notA*, esperamos o resultado "0011", que foi o valor obtido pela simulação acima.

### 3.4 XOR

 


Figura 3.4: Diagrama de formas de onda representando a operação XOR.

Com o vetor "selecao" em nível "011", a ULA realizará a operação lógica XOR. Com esses valores para os operandos,  $A \oplus B = "1001"$ , valor compatível com o encontrado na simulação.

### 3.5 Soma com carry out

 


Figura 3.5: Diagrama de formas de onda representando a operação de soma.

Com o vetor "selecao" em nível "100", será realizada a primeira operação aritmética da ULA: a soma. O resultado esperado para  $A + B$  é o mesmo que foi encontrado na simulação, 0001. Note que o flag de carry out, denominado "cout", passa de indeterminado para nível 1 no momento em que a operação de soma é feita pela ULA, pois agora a saída Cout é definida no módulo do somador.

### 3.6 Subtração

Fazemos a subtração modificando o valor do vetor "selecao" para "101". É importante ressaltar que nessa ULA foi implementada a operação de subtração  $B - A$ , e não  $A - B$ . Sendo assim, o vetor A é convertido para o

 


Figura 3.6: Diagrama de formas de onda representando a operação de subtração.

sistema complemento de 2, e uma soma entre esses  $B$  e  $C_2A$  é realizada, com resultado esperado de 1001, o mesmo resultado encontrado na simulação. No caso da subtração o flag de carry out indica se houve overflow na soma de complemento a 2 ou não.

### 3.7 Multiplicação

 


Figura 3.7: Diagrama de formas de onda representando a operação de multiplicação.

Por último, a multiplicação é realizada passando o vetor de "selecao" para nível "110". Como os operandos possuem 4 bits cada, o resultado da multiplicação entre esses dois vetores pode ter até 8 bits. Porém, para tornar possível a implementação desse módulo na placa FPGA com número limitado de LEDs, a ULA foi projetada para retornar apenas os 4 bits menos significativos no resultado desta operação. Portanto, o resultado esperado é igual ao encontrado ao simular a multiplicação na ULA, com o vetor "saida" sendo igual a "1100".

### 3.8 Teste do dispositivo na placa

 


Figura 3.8: Momento em que o vetor B está sendo selecionado, estado indicado pelo led aceso, aguardando o usuário apertar o botão para que o valor de B seja armazenado.



Figura 3.9: Momento em que o vetor A está sendo mostrado pelos 4 leds mais à direita.





Figura 3.10: Momento em que o vetor B está sendo mostrado pelos 4 leds mais à direita.



Figura 3.11: Momento em que resultado de uma das operações entre A e B está sendo mostrada pelos 4 leds mais à direita.

## 4 Conclusões

O dispositivo foi testado em hardware e em simulação computacional, apresentando todos os resultados de acordo com as operações configuradas. A utilização de uma linguagem de descrição de máquina facilitou em grande parte a confecção dos módulos, permitindo que a Unidade Lógico Aritmética e a máquina de estados fossem projetadas, testadas e implementadas de forma eficiente. Além disso, permitiu que diferentes métodos de construção dos módulos fossem testados de forma a selecionar o que melhor se enquadrasse

nos requisitos do projeto e nas limitações de hardware.

## 5 Apêndice

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity maq_estados is
    Port ( clk_50MHz: in STD_LOGIC;
          vetor : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          botaoA: in STD_LOGIC;
          botaoB: in STD_LOGIC;
          botaoS: in STD_LOGIC;
          reset: in STD_LOGIC;
          Cin: in STD_LOGIC;
          led_A: out STD_LOGIC;
          led_B: out STD_LOGIC;
          led_S: out STD_LOGIC;
          display_leds : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cout: out STD_LOGIC);
end maq_estados;
```

Figura 1: Entradas e saídas do módulo maq\_estados

```
architecture Behavioral of maq_estados is

    component MUX is

        Port ( selecao : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
              A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              Cin: in STD_LOGIC;
              saida : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              Cout: out STD_LOGIC);

    end component;

    component divisor_freq is

        Port(
            clk_50MHz: in STD_LOGIC;
            clk_out: out STD_LOGIC
        );

    end component;
```

Figura 2: Componentes usados em maq\_estados.

```

type estado is (E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
               E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23);
signal estadoAtual, estadoAux: estado := E0;
signal clk_2seg: STD_LOGIC;
signal A, B, resultado, selecao: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal c: STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);

begin

    dividir_clock: divisor_freq port map (clk_50MHz, clk_2seg);

    AND_ULA: MUX port map ("000", A, B, Cin, Z0, c(0));
    OR_ULA: MUX port map ("001", A, B, Cin, Z1, c(1));
    NOT_ULA: MUX port map ("010", A, B, Cin, Z2, c(2));
    XOR_ULA: MUX port map ("011", A, B, Cin, Z3, c(3));
    SOMA_ULA: MUX port map ("100", A, B, Cin, Z4, c(4));
    SUB_ULA: MUX port map ("101", A, B, Cin, Z5, c(5));
    MULT_ULA: MUX port map ("110", A, B, Cin, Z6, c(6));

    process (clk_2seg, estadoAux)
    begin
        if (rising_edge(clk_2seg)) then
            estadoAtual <= estadoAux;
        end if;
    end process;

```

Figura 3: Sinais usados na máquina de estados e implementação do divisor de frequência.

```

98 process (vetor, botaoA, botaoB, botaoS, reset, estadoAtual, estadoAux, c,
99          A, B, selecao, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6)
100
101 begin
102
103     if (reset = '1') then
104         estadoAux <= E0;
105         display_leds <= "0000";
106
107     else
108         case estadoAtual is
109             when E0 =>
110                 led_A <= '1';
111                 led_B <= '0';
112                 led_5 <= '0';
113                 if (botaoA = '1') then
114                     A <= vetor;
115                     estadoAux <= E1;
116                 else
117                     estadoAux <= E0;
118                 end if;
119
120             when E1 =>
121                 led_A <= '0';
122                 led_B <= '1';
123                 led_5 <= '0';
124                 if (botaoB = '1') then
125                     B <= vetor;
126                     estadoAux <= E2;
127                 else
128                     estadoAux <= E1;
129                 end if;

```

Figura 4: Início da máquina de estados.

```

131         when E2 =>
132             led_A <= '0';
133             led_B <= '0';
134             led_S <= '1';
135             if (botao5 = '1') then
136                 selecao <= vetor;
137                 estadoAux <= E3;
138                 if (selecao = "0000") then
139                     estadoAux <= E3;
140                 elsif (selecao = "0001") then
141                     estadoAux <= E6;
142                 elsif (selecao = "0010") then
143                     estadoAux <= E9;
144                 elsif (selecao = "0011") then
145                     estadoAux <= E12;
146                 elsif (selecao = "0100") then
147                     estadoAux <= E15;
148                 elsif (selecao = "0101") then
149                     estadoAux <= E18;
150                 elsif (selecao = "0110") then
151                     estadoAux <= E21;
152                 end if;
153             else
154                 estadoAux <= E2;
155             end if;
156
157         when E3 =>
158             led_A <= '1';
159             led_B <= '0';
160             led_S <= '0';
161             display_leds <= A;
162             estadoAux <= E4;

```

Figura 5: Terceiro e quarto estados.

```

when E3 =>
    led_A <= '1';
    led_B <= '0';
    led_S <= '0';
    display_leds <= A;
    estadoAux <= E4;

when E4 =>
    led_A <= '0';
    led_B <= '1';
    led_S <= '0';
    display_leds <= B;
    estadoAux <= E5;

when E5 =>
    led_A <= '0';
    led_B <= '0';
    led_S <= '1';
    display_leds <= Z0;
    Cout <= c(0);
    estadoAux <= E6;

```

Figura 6: Estados de exibição dos vetores de entrada (E3, E4) e exibição do resultado da operação AND (E5).

```

180
181
182     when E6 =>
183         led_A <= '1';
184         led_B <= '0';
185         led_S <= '0';
186         display_leds <= A;
187         estadoAux <= E7;
188
189     when E7 =>
190         led_A <= '0';
191         led_B <= '1';
192         led_S <= '0';
193         display_leds <= B;
194         estadoAux <= E8;
195
196     when E8 =>
197         led_A <= '0';
198         led_B <= '0';
199         led_S <= '1';
200         display_leds <= Z1;
201         Cout <= c(1);
202         estadoAux <= E9;
203
204     when E9 =>
205         led_A <= '1';
206         led_B <= '0';
207         led_S <= '0';
208         display_leds <= A;
209         estadoAux <= E10;
210

```

Figura 7: Estados de E6 a E9. E6 e E7 mostram os primeiro e segundo vetores inseridos, respectivamente. E8 mostra o resultado da operação OR. E9 mostra, novamente, o primeiro vetor inserido.

```

211
212     when E10 =>
213         led_A <= '0';
214         led_B <= '1';
215         led_S <= '0';
216         display_leds <= B;
217         estadoAux <= E11;
218
219     when E11 =>
220         led_A <= '0';
221         led_B <= '0';
222         led_S <= '1';
223         display_leds <= Z2;
224         Cout <= c(2);
225         estadoAux <= E12;
226
227     when E12 =>
228         led_A <= '1';
229         led_B <= '0';
230         led_S <= '0';
231         display_leds <= A;
232         estadoAux <= E13;
233
234     when E13 =>
235         led_A <= '0';
236         led_B <= '1';
237         led_S <= '0';
238         display_leds <= B;
239         estadoAux <= E14;
240

```

Figura 8: E10 e E13 mostram o segundo vetor inserido. E11 mostra o resultado da operação NOT, feita com o primeiro vetor inserido.

```

240     when E14 =>
241         led_A <= '0';
242         led_B <= '0';
243         led_S <= '1';
244         display_leds <= Z3;
245         Cout <= c(3);
246         estadoAux <= E15;
247
248     when E15 =>
249         led_A <= '1';
250         led_B <= '0';
251         led_S <= '0';
252         display_leds <= A;
253         estadoAux <= E16;
254
255     when E16 =>
256         led_A <= '0';
257         led_B <= '1';
258         led_S <= '0';
259         display_leds <= B;
260         estadoAux <= E17;
261
262     when E17 =>
263         led_A <= '0';
264         led_B <= '0';
265         led_S <= '1';
266         display_leds <= Z4;
267         Cout <= c(4);
268         estadoAux <= E18;

```

Figura 9: E14 mostra o resultado da operação XOR. E17 mostra o resultado da operação de soma. O estado E17 é um dos que permite a exibição de carry-out diferente de zero. E15 mostra o primeiro vetor inserido. E16 mostra o segundo vetor inserido.

```

VetorFixo.vhd
267     Cout <= c(4);
268     estadoAux <= E18;
269
270     when E18 =>
271         led_A <= '1';
272         led_B <= '0';
273         led_S <= '0';
274         display_leds <= A;
275         estadoAux <= E19;
276
277     when E19 =>
278         led_A <= '0';
279         led_B <= '1';
280         led_S <= '0';
281         display_leds <= B;
282         estadoAux <= E20;
283
284     when E20 =>
285         led_A <= '0';
286         led_B <= '0';
287         led_S <= '1';
288         display_leds <= Z5;
289         Cout <= c(5);
290         estadoAux <= E21;
291
292     when E21 =>
293         led_A <= '1';
294         led_B <= '0';
295         led_S <= '0';
296         display_leds <= A;
297         estadoAux <= E22;
298

```

Figura 10: E18 e E21 mostram o primeiro vetor inserido. E19 mostra o segundo vetor inserido. E20 mostra o resultado da subtração.

```

299         when E22 =>
300             led_A <= '0';
301             led_B <= '1';
302             led_S <= '0';
303             display_leds <= B;
304             estadoAux <= E23;
305
306         when E23 =>
307             led_A <= '0';
308             led_B <= '0';
309             led_S <= '1';
310             display_leds <= Z6;
311             Cout <= c(6);
312             estadoAux <= E3;
313
314         when others =>
315             null;
316
317     end case;
318 end if;
319 end process;
320
321
322 end Behavioral;
323
324

```

Figura 11: E22 mostra o segundo vetor inserido. E23 mostra o resultado da multiplicação.

```

entity divisor_freq is
    port (
        clk_50MHz: in std_logic;
        --reset: in std_logic;
        clk_out: out std_logic
    );
end divisor_freq;

architecture Behavioral of divisor_freq is

    signal temporal: std_logic;
    signal contador: integer range 0 to 49999999 := 0;

begin
    dividir_clk: process (clk_50MHz) begin
        --if (reset = '1') then
        --temporal <= '0';
        --contador <= 0;
        if (rising_edge(clk_50MHz)) then
            if (contador = 49999999) then
                temporal <= not (temporal);
                contador <= 0;
            else
                contador <= contador + 1;
            end if;
        end if;
    end process;

    clk_out <= temporal;

end Behavioral;

```

Figura 12: Implementação e arquitetura do divisor de frequência.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity AND_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          C : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end AND_ULA;

architecture Behavioral of AND_ULA is

begin

C <= A and B;

end Behavioral;

```

Figura 13: Código fonte da operação AND.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity OR_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          D : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end OR_ULA;

architecture Behavioral of OR_ULA is

begin

D <= A or B;

end Behavioral;

```

Figura 14: Código fonte da operação OR.



```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity NOT_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          E : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end NOT_ULA;

Sarchitecture Behavioral of NOT_ULA is

begin

E <= not A;

end Behavioral;

```

Figura 15: Código fonte da operação NOT.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity XOR_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          F : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end XOR_ULA;

architecture Behavioral of XOR_ULA is

begin

F <= A xor B;

end Behavioral;

```

Figura 16: Código fonte da operação XOR.

```

entity MUX is

    Port ( selecao : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cin: in  STD_LOGIC;
          saida : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cout: out STD_LOGIC);

end MUX;

```

Figura 17: Entradas e saídas do módulo MUX.

```

architecture Behavioral of MUX is

component AND_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          C : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end component;

component OR_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          D : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end component;

component NOT_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          E : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end component;

component XOR_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          F : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end component;

```

Figura 18: Componentes usados em MUX.

```

component BLOCO_SOMADOR is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cin : in  STD_LOGIC;
          soma : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cout : out STD_LOGIC);
end component;

component SUBTRATOR is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          resultado : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          overflow : out STD_LOGIC);
end component;

component MULTIPLICADOR is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          saidaMult : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Cout : out STD_LOGIC);
end component;

signal d1, d2, d3, d4, d5, d7, d9: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal d6, d8, d10: STD_LOGIC;

```

Figura 19: Resto dos componentes usados em MUX e declaração dos sinais usados no módulo.

```

begin

    resposta1: AND_ULA port map (A, B, d1);

    resposta2: OR_ULA port map (A, B, d2);

    resposta3: NOT_ULA port map (A, d3);

    resposta4: XOR_ULA port map (A, B, d4);

    resposta5: BLOCO_SOMADOR port map (A, B, Cin, d5, d6);

    resposta6: SUBTRATOR port map (A, B, d7, d8);

    resposta7: MULTIPLICADOR port map (A, B, d9, d10);

```

Figura 20: O módulo MUX chama os módulos das operações da ULA e guarda os resultados das operações nos sinais declarados anteriormente.

```

P1: process (selecao, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10)
begin

    if (selecao = "000") then
        saida <- d1;

    elsif (selecao = "001") then
        saida <- d2;

    elsif (selecao = "010") then
        saida <- d3;

    elsif (selecao = "011") then
        saida <- d4;

    elsif (selecao = "100") then
        saida <- d5;
        Cout <- d6;

    elsif (selecao = "101") then
        saida <- d7;
        Cout <- d8;

    elsif (selecao = "110") then
        saida <- d9;
        Cout <- d10;

    end if;

end process P1;
end Behavioral;

```

Figura 21: Processo criado no módulo MUX.

```

entity SOMA_ULA is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;
           B : in  STD_LOGIC;
           Cin : in  STD_LOGIC;
           soma : out  STD_LOGIC;
           Cout : out  STD_LOGIC);
end SOMA_ULA;

architecture Behavioral of SOMA_ULA is

begin

    soma <= (A xor B) xor Cin;
    Cout <= (A and B) or (Cin and (A xor B));

end Behavioral;

```

Figura 22: Código fonte do módulo SOMA\_ULA, o somador de 1 bit.

```

entity BLOCO_SOMADOR is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           Cin : in  STD_LOGIC;
           soma : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           Cout : out  STD_LOGIC);
end BLOCO_SOMADOR;

architecture Behavioral of BLOCO_SOMADOR is

    signal c: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

    component SOMA_ULA
        Port ( A : in  STD_LOGIC;
               B : in  STD_LOGIC;
               Cin : in  STD_LOGIC;
               soma : out  STD_LOGIC;
               Cout : out  STD_LOGIC);
    end component;

begin

    S0: SOMA_ULA port map(A(0), B(0), Cin, soma(0), c(0));
    S1: SOMA_ULA port map(A(1), B(1), c(0), soma(1), c(1));
    S2: SOMA_ULA port map(A(2), B(2), c(1), soma(2), c(2));
    S3: SOMA_ULA port map(A(3), B(3), c(2), soma(3), Cout);

end Behavioral;

```

Figura 23: Código fonte do módulo BLOCO\_SOMADOR, o somador de 4 bits.

```

entity SUBTRATOR is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          resultado : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          overflow : out  STD_LOGIC);
end SUBTRATOR;

architecture Behavioral of SUBTRATOR is

    component NOT_ULA is
        Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              E : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
    end component;

    component BLOCO_SOMADOR is
        Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              Cin : in  STD_LOGIC;
              soma : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              Cout : out  STD_LOGIC);
    end component;

    signal iA, C2A, saida : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    signal carryOut1, carryOut2 : STD_LOGIC;

```

Figura 24: Declaração das entradas e saídas, componentes e sinais utilizados no módulo SUBTRATOR.

```

begin

    inverso_A: NOT_ULA port map (A, iA);

    complemento2_A: BLOCO_SOMADOR port map (iA, "0001", '0', C2A, carryOut1);

    resposta: BLOCO_SOMADOR port map (C2A, B, '0', saida, carryOut2);

    P2: process (C2A, B, saida)
    begin

        if (C2A(3) = B(3) and saida(3) /= C2A(3)) then
            overflow <= '1';
        else
            overflow <= '0';
        end if;

    end process;

    resultado <= saida;
end Behavioral;

```

Figura 25: Lógica do módulo SUBTRATOR.

```

32 entity MULTIPLICADOR is
33     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
34           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
35           saidaMult : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
36           Cout : out STD_LOGIC);
37 end MULTIPLICADOR;
38
39 architecture Behavioral of MULTIPLICADOR is
40
41     signal vetor1, vetor2, vetor3, vetor4: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
42
43     signal soma1, soma2, resultado, c: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
44
45     component BLOCO_SOMADOR
46     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
47           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
48           Cin : in  STD_LOGIC;
49           soma : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
50           Cout : out STD_LOGIC);
51 end component;
52
53     component SOMA_ULA
54     Port ( A : in  STD_LOGIC;
55           B : in  STD_LOGIC;
56           Cin : in  STD_LOGIC;
57           soma : out STD_LOGIC;
58           Cout : out STD_LOGIC);
59 end component;

```

Figura 26: Declaração das entradas, saídas, componentes e sinais do Multiplicador.

```

61 begin
62
63     P1: process (vetor1, vetor2, vetor3, vetor4, A, B)
64
65     begin
66
67         if (B(0) = '0') then
68             vetor1 <= "0000";
69
70         elsif (B(0) = '1') then
71             vetor1 <= A;
72
73         end if;
74
75         if (B(1) = '0') then
76             vetor2 <= "0000";
77
78         elsif (B(1) = '1') then
79             vetor2 <= A(2) & A(1) & A(0) & '0';
80
81         end if;
82
83         if (B(2) = '0') then
84             vetor3 <= "0000";
85
86         elsif (B(2) = '1') then
87             vetor3 <= A(1) & A(0) & "00";
88
89         end if;

```

Figura 27: Processo do código do Multiplicador.

```

91     if (B(3) = '0') then
92         vetor4 <= "0000";
93
94     elsif (B(3) = '1') then
95         vetor4 <= A(0) & "000";
96
97     end if;
98
99     end process P1;
100
101     primeiraSoma: BLOCO_SOMADOR port map (vetor1, vetor2, '0', soma1, c(0));
102     segundaSoma: BLOCO_SOMADOR port map (soma1, vetor3, '0', soma2, c(1));
103     terceiraSoma: BLOCO_SOMADOR port map (soma2, vetor4, '0', resultado, c(2));
104
105     saidaMult <= resultado;
106     Cout <= c(2);
107
108 end Behavioral;
109
110

```

Figura 28: Final do código do Multiplicador.